

# TRABAJO SEMANAL 4

$$\left. \begin{aligned} \omega_0 &= 2\pi \cdot 22 \text{ kHz} \\ Q &= 5 \end{aligned} \right\} \text{PASABANDAS}$$

Aproximación de CHEBYCHEV  $\rightarrow$  RIPLE 0,5 dB

$$BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{2\pi \cdot 22 \text{ kHz}}{5} = 2\pi \cdot 4,4 \text{ kHz}$$

$$\Rightarrow BW = \omega_{p2} - \omega_{p1} = 2\pi \cdot 4,4 \text{ kHz}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{p1} \cdot \omega_{p2}} = 2\pi \cdot 22 \text{ kHz}$$

$$\omega_{p1} = \frac{(2\pi \cdot 22 \text{ kHz})^2}{\omega_{p2}}$$

$$\omega_{p2} - \frac{(2\pi \cdot 22 \text{ kHz})^2}{\omega_{p2}} = 2\pi \cdot 4,4 \text{ kHz}$$

$$\omega_{p2}^2 - 2\pi \cdot 4,4 \text{ kHz} \cdot \omega_{p2} - (2\pi \cdot 22 \text{ kHz})^2 = 0$$


$$\omega_{p2} = 152742,51 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \vee -125096,5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\boxed{\omega_{p2} = 152742,51 \frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\omega_{p1} = 125096,5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$

$$\omega_{s1} = 2\pi \cdot 7 \text{ kHz} \rightarrow \alpha = +16 \text{ dB}$$
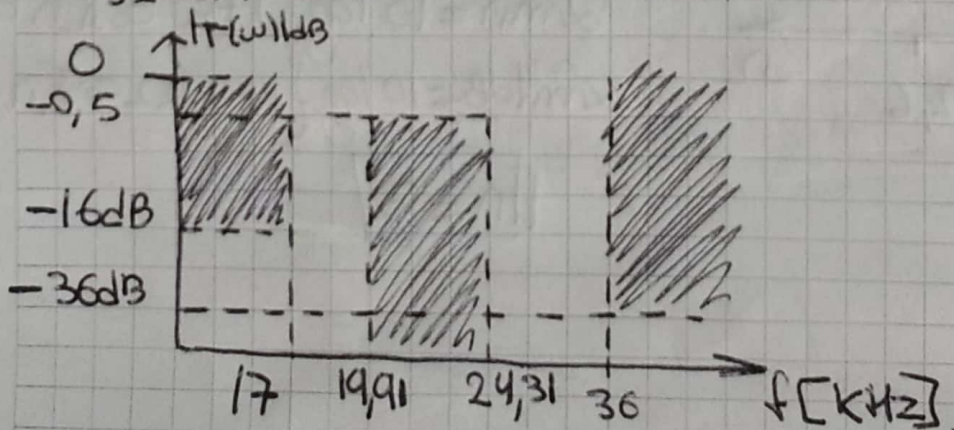
$$\omega_{s2} = 2\pi \cdot 36 \text{ kHz} \rightarrow \alpha = +24 \text{ dB}$$



Núcleo de transformación:  $K(s) = Q \frac{s^2 + \omega_0}{s \omega_0}$

Normalizando por  $\omega_0$   $\Omega \omega = \omega_0$

$$K(\Omega) = Q \frac{\Omega^2 + 1}{\Omega}$$

$$\Omega_p = Q \frac{\omega_{p1}^2 - 1}{\omega_{p1}}, \quad \omega_{p1} = \frac{\omega_{p1}}{\Omega \omega}$$

$$\Omega_p = 5 \cdot \frac{0,905^2 - 1}{0,905}$$

$$\boxed{\Omega_p = -1}$$


$$\begin{cases} \omega_{p1N} = 0,905 \\ \omega_{p2N} = 1,105 \\ \omega_{s1N} = 0,773 \\ \omega_{s2N} = 1,64 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Omega_{s2} &= Q \frac{\omega_{s1N}^2 - 1}{\omega_{s1N}} \\ &= 5 \cdot \frac{1,64^2 - 1}{1,64} \end{aligned}$$

$$\Omega_{s2} = 5,15$$

$$\Omega_{s1} = -2,6$$

$$\boxed{\Omega_s = 2,6}$$

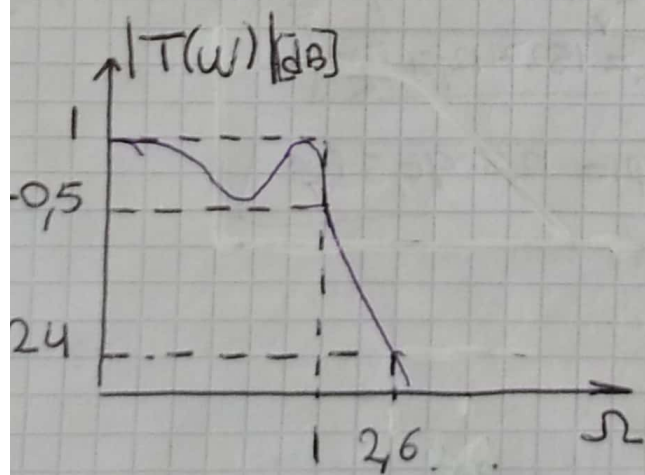

PLANTILLA

$$\alpha_{\max} = 0,5 \text{ dB. @ } \Omega_p = 1$$

$$\alpha_{\min} = 24 \text{ dB. @ } \Omega_s = 2,6$$

$$\epsilon^2 = 10^{\frac{\alpha_{\max}}{10}} - 1$$

$$\boxed{\epsilon^2 = 0,122}$$

$$\alpha_{\min} = 10 \log [1 + \epsilon^2 \cos^2 [n \cosh^{-1}(\Omega_s)]]$$

$$24 \text{ dB} = 10 \log [1 + 0,122 \cos^2 [n \cosh^{-1}(2,6)]]$$

$$\boxed{n = 3}$$



$$|T(\lambda)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 c_3^2(\lambda)}$$

$$|T(\lambda)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 (4\lambda^3 - 3\lambda)^2}$$

$$|T(\lambda)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 (16\lambda^6 - 24\lambda^4 + 9\lambda^2)}$$

$$|T(\rho)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 (-16\rho^6 - 24\rho^4 - 9\rho^2)}$$

$$\frac{1}{1 + \varepsilon^2 (-16\rho^6 - 24\rho^4 - 9\rho^2)} = \frac{1}{(\rho^3 a + \rho^2 b + \rho c + d)(-\rho^3 a + \rho^2 b - \rho c + d)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\varepsilon^2 16 = -a^2 \longrightarrow a = 4\varepsilon \\ -\varepsilon^2 24 = -a \cdot c 2 + b^2 \longrightarrow -\varepsilon^2 24 = -8\varepsilon c + b^2 \\ -\varepsilon^2 9 = 2b \cdot d - c^2 \longrightarrow -\varepsilon^2 9 = 2b - c^2 \\ 1 = d \\ 0 = ab - ab \\ 0 = ad - ad - bc + bc \end{array} \right. \quad b = \frac{-\varepsilon^2 9 + c^2}{2}$$

$$-\varepsilon^2 24 = -8\varepsilon c + \left( \frac{-\varepsilon^2 9 + c^2}{2} \right)^2$$


$$-\varepsilon^2 24 = -8\varepsilon c + \frac{1}{4} (c^4 - 18c^2\varepsilon^2 + \varepsilon^4 81)$$

$$-\varepsilon^2 24 = -8\varepsilon c + \frac{c^4}{4} - \frac{9}{2} \varepsilon^2 c^2 + \varepsilon^4 20,25$$

$$\left\{ \begin{array}{l} b = 1,75057 \quad a = 4 \cdot \sqrt{0,122} \\ c = 2,14456 \quad d = 1 \end{array} \right.$$


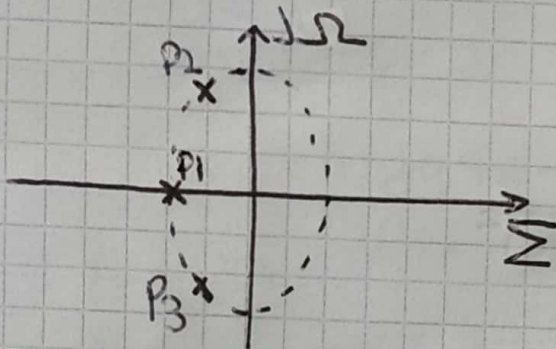
$$\Rightarrow T(p) = \frac{1}{p^3 4 \sqrt{0,122} + p^2 1,75 + p 2,144 + 1}$$



$$p_1 = -0,63$$

$$p_2 = -0,31 + j 1,02$$

$$p_3 = -0,31 - j 1,02$$

$$T(p) = \frac{(4 \sqrt{0,122})^{-1}}{(p + 0,63) (p^2 + 0,63p + 1,14)}$$

$$p = Q \frac{\$^2 + 1}{\$}$$

$$T(\$) = \frac{(4 \sqrt{0,122})^{-1}}{\left[ Q \frac{(\$^2 + 1)}{\$} + 0,63 \right] \left[ \left[ Q \frac{(\$^2 + 1)}{\$} \right]^2 + 0,63 \cdot Q \frac{(\$^2 + 1)}{\$} + 1,14 \right]}$$

$$T(\$) = \frac{\$ (4 \sqrt{0,122})^{-1} \$^2}{\left[ \$0,63 + (\$^2 + 1)Q \right] \left\{ Q^2 (\$^2 + 1)^2 + \$ (\$^2 + 1) 0,63 Q + 1,14 \$^2 \right\}}$$

$$T(\$) = \frac{0,716 \$ \frac{1}{Q}}{\$^2 + \$ \frac{0,63}{Q} + 1} \frac{\$^2}{\$^4 Q^2 + 2Q^2 \$^2 + Q^2 + \$^3 0,63 Q + \$^2 1,14 + \$ 0,63}$$

$$T(\$) = \underbrace{\frac{0,716 \$ \frac{1}{Q}}{\$^2 + \$ \frac{0,63}{Q} + 1}}_{T_1} \underbrace{\frac{\$^2 \frac{1}{Q^2}}{(\$^2 + 0,057 \$ + 0,816)}}_{T_2} \underbrace{(\$^2 + 0,069 \$ + 1,226)}_{T_3}$$



Polos T1

$$P_1 = -0,063 + j0,998$$

$$P_2 = -0,063 - j0,998$$

Polos T2

$$P_1 = -0,0285 + j0,903$$

$$P_2 = -0,0285 - j0,903$$

$$\left. \begin{array}{l} \omega_0 = 0,903 \\ \psi_2 = 1,539 \text{ rad} \end{array} \right\}$$


$$\omega_0 = 1 \quad \psi_1 = 1,508 \text{ rad}$$

Polos T2

$$P_1 = -0,0345 + j1,107$$

$$P_2 = -0,0345 - j1,107$$


$$\left. \begin{array}{l} \omega_0 = 1,107 \\ \psi_2 = 1,539 \text{ rad} \end{array} \right\}$$

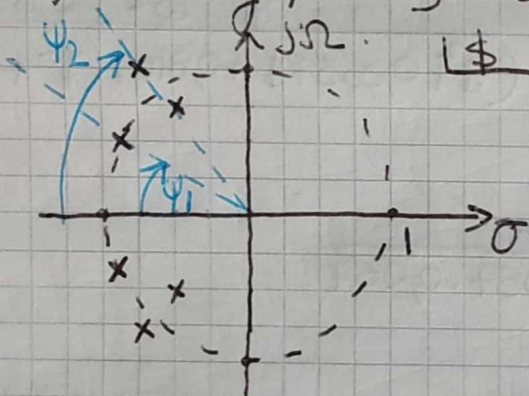Q1 ∈ T1

$$Q_1 = \frac{1}{2 \cos \psi_1} = 7,936$$

Q2 ∈ T2, T3

$$Q_2 = \frac{1}{2 \cos \psi_2} = 15,728$$

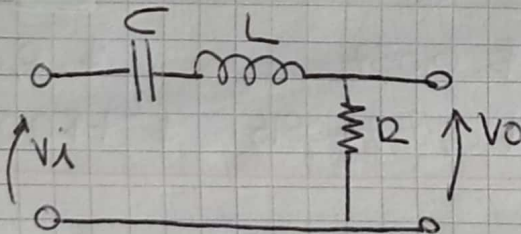Red utilizada para cada secciónT1

$$\left. \begin{array}{l} \frac{0,63}{Q} = \frac{R_1'}{L_1'} \\ 1 = \frac{1}{L_1' C_1'} \end{array} \right\}$$

$$C_1' = \frac{1}{L_1'}, \quad L_1' = \frac{R_1' Q}{0,63}$$

$$\text{Adopto } R_1' = 1 \, \Omega$$

$$L_1' = 7,94 \text{ Hy}$$

$$C_1' = 0,126 \text{ F}$$

T2

$$\left. \begin{array}{l} 0,057 = \frac{R_2'}{L_2'} \\ 0,816 = \frac{1}{L_2' C_2'} \end{array} \right\} C_2' = \frac{1}{0,816 L_2'}$$

$$L_2' = \frac{R_2'}{0,057}, \quad R_2' = 1 \, \Omega \Rightarrow L_2' = 17,54 \text{ Hy}$$

$$C_2' = 0,07 \text{ F}$$

NOTA



T3

$$0,069 = \frac{R_3'}{L_3'} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \quad C_3' = \frac{1}{1,226 \cdot L_3'}$$

$$1,226 = \frac{1}{L_3' C_3'} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \quad L_3' = \frac{R_3'}{0,069}$$

$$R_3' = 1 \Omega$$

$$L_3' = 14,49 \mu H$$

$$C_3' = 0,056 F$$

$$T(s) = \frac{0,716 \frac{1}{Q} \cdot \frac{0,63}{s}}{s^2 + s \frac{0,63}{Q} + 1}$$

$$\frac{s^2 \frac{1}{Q^2} \cdot \frac{0,057}{0,057} \cdot \frac{0,069}{0,069}}{(s^2 + 0,057s + 0,816)(s^2 + 0,069s + 1,226)}$$

$$\Rightarrow K = \frac{0,716}{0,63} \cdot \frac{1}{Q^2 \cdot 0,057 \cdot 0,069}$$

$$K = 11,56$$

$$T(s) = K \frac{s \frac{0,63}{Q}}{s^2 + s \frac{0,63}{Q} + 1} \cdot \frac{s \cdot 0,057}{s^2 + s \cdot 0,057 + 0,816} \cdot \frac{s \cdot 0,069}{s^2 + s \cdot 0,069 + 1,226}$$

Desnormalizando por  $\omega_0 = 2\pi 22k$

$$C_1 = 911,52 nF$$

$$C_2 = 506,4 nF$$


$$C_3 = 405,12 nF$$

$$L_1 = 57,44 \mu H$$


$$L_2 = 126,89 \mu H$$

$$L_3 = 104,83 \mu H$$


$$R_1 = R_2 = R_3 = 1 \Omega$$

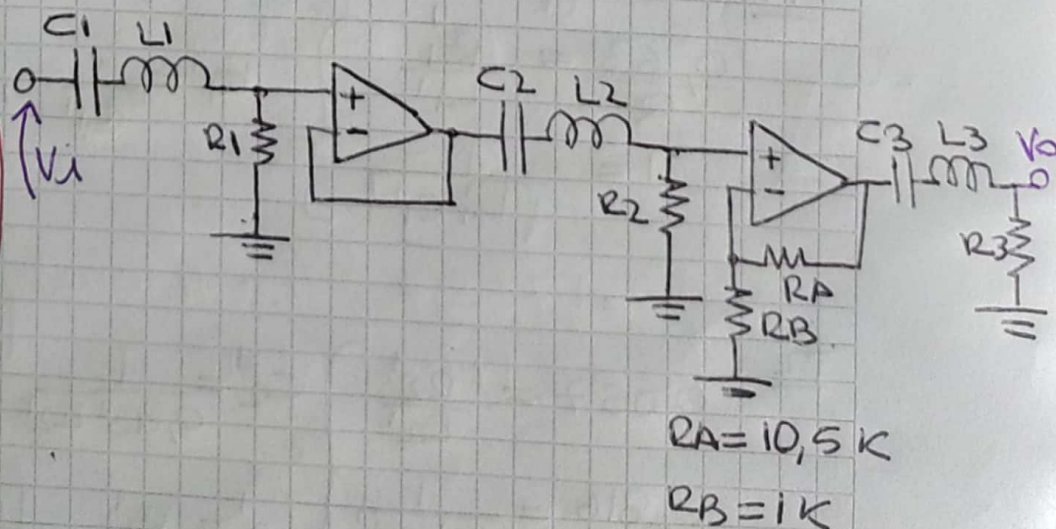



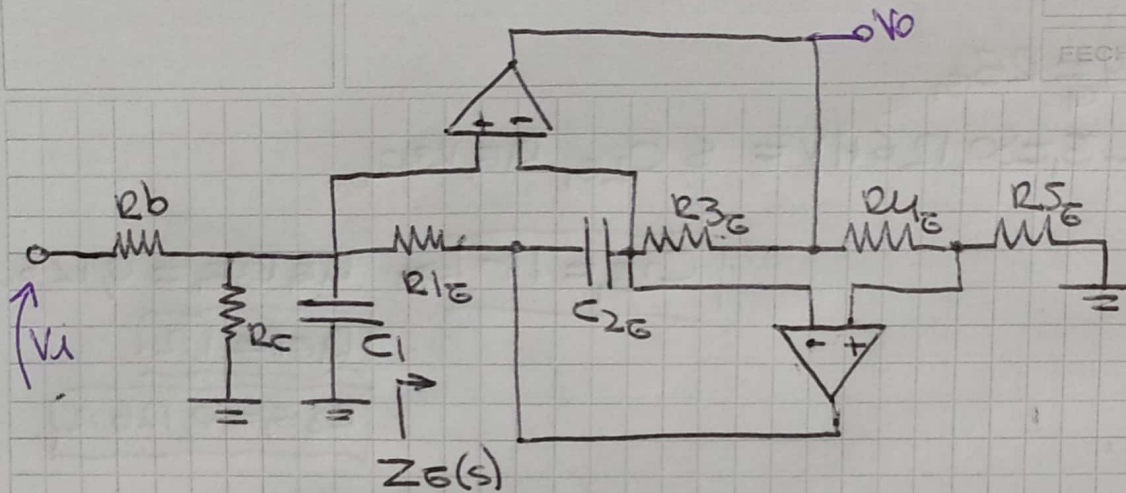
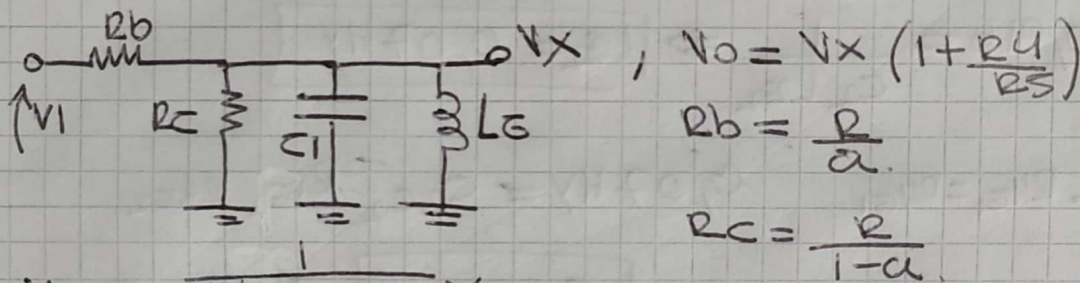
$$Z_G(s) = \frac{R_1 R_3 R_5}{\frac{1}{sC_2} R_4} = sC_2 \frac{R_1 R_3 R_5}{R_4}$$



$$\frac{V_x}{V_i} = \frac{1}{R_b + \frac{1}{\frac{1}{R_c} + sC_1 + \frac{1}{sL_G}}}$$

$$\frac{V_x}{V_i} = \frac{R_c}{R_c + R_b} \cdot \frac{s C_1 R_c R_b}{s^2 + s \frac{1}{C_1 R_c R_b} + \frac{1}{L_G C_1}}$$

II

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{0,63}{Q} &= \frac{1}{C_1 R_c R_b} \Rightarrow C_1 = \frac{Q}{0,63} \frac{1}{R_c R_b} \\ 1 &= \frac{1}{L_G C_1}, \quad L_G = \frac{1}{C_1} \end{aligned} \right.$$

Adopto  $R_c = R_b$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{Q}{0,63} \frac{1}{R}$$

$$\bullet R_c = 2R$$

$$\bullet \frac{R_c}{R_c + R_b} = 0,5$$

$$\bullet R_c // R_b = \frac{R_c}{2} = R$$

Adopto  $R = 1$

$$\Rightarrow C_1 = 7,936 F$$

$$L_G = 0,126 H$$

NOTA

$$\Rightarrow R_{4G_1} = R_{5G_1}$$

$$SLG_1 = 50,126 \text{ HY} = S C_{2G_1} \cdot R_{1G_1} R_{3G_1}$$

$$\boxed{C_{2G_1} = 1 \text{ F}} \Rightarrow R_{1G_1} R_{3G_1} = 0,126 \Omega^2$$

$$\boxed{R_{1G_1} = 1 \Omega}$$

$$\boxed{R_{3G_1} = 0,126 \Omega}$$

T2

MISMO CRITERIO PARA DIVISOR RESISTIVO,  $R=1 \wedge \alpha = \frac{1}{2}$

$$\begin{cases} 0,057 = \frac{1}{C_2 R_{c//Rb}} = \frac{1}{C_2 \Omega} \Rightarrow \boxed{C_2 = 17,54 \text{ F}} \\ 0,816 = \frac{1}{C_2 L_{G_2}} \Rightarrow \boxed{L_{G_2} = 0,07 \text{ HY}} \end{cases}$$

$$\cdot R_{4G_2} = R_{4G_2}$$

$$0,07 \text{ HY} = C_{2G_2} R_{1G_2} R_{3G_2}$$

$$\boxed{C_{2G_2} = 1 \text{ F}} \Rightarrow R_{1G_2} R_{3G_2} = 0,07 \Omega^2$$

$$\boxed{R_{1G_2} = 0,1 \Omega}$$

$$\boxed{R_{3G_2} = 0,7 \Omega}$$

T3

MISMO CRITERIO PARA DIVISOR RESISTIVO,  $R=1 \wedge \alpha = \frac{1}{2}$

$$\begin{cases} 0,069 = \frac{1}{C_3 R_{c//Rb}} = \frac{1}{C_3 \Omega} \Rightarrow \boxed{C_3 = 14,49 \text{ F}} \\ 1,226 = \frac{1}{C_3 L_{G_3}} \Rightarrow \boxed{L_{G_3} = 0,056 \text{ HY}} \end{cases}$$

PARA QUE LA GANANCIA TOTAL SEA 11,56,  $1 + \frac{R_4}{R_5} = \frac{11,56}{0,5}$

$$1 + \frac{R_4}{R_5} = 23,12$$

$$\frac{R_4}{R_5} = 22,12$$

$$\boxed{R_4 = 22 \Omega}$$

$$\boxed{R_5 = 1 \Omega}$$

$$L_{G_3} = 0,056 \text{ HY} = C_{3G_3} R_{1G_3} R_{3G_3} \frac{R_{4G_3}}{R_{5G_3}}$$

$$0,056 \text{ HY} \cdot 22 = C_{3G_3} \cdot R_{1G_3} R_{3G_3}$$

$$1,232 \text{ HY} = C_{3G_3} R_{1G_3} R_{3G_3}$$



$$C_{363} = 1F$$

$$R_{163} = 1\Omega$$

$$R_{363} = 1,22\Omega$$