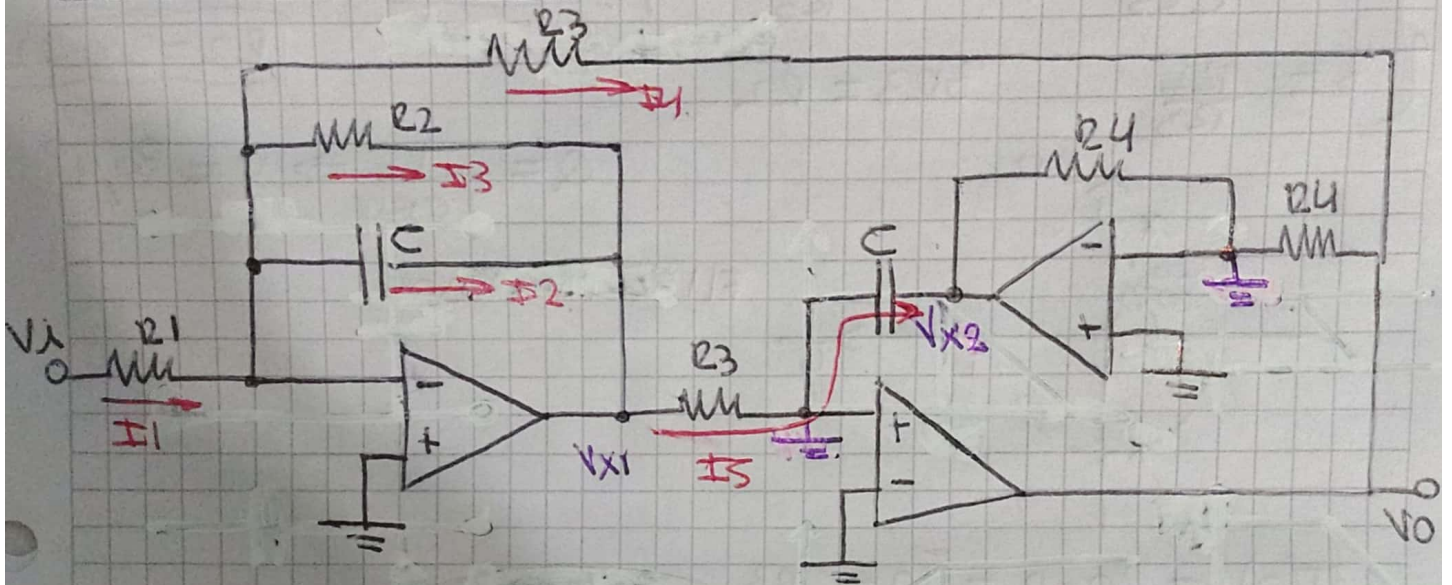


TRABAJO SEMANAL 2



$$V_{x2} = -\frac{R_4}{R_4} V_0$$

$$V_{x2} = -V_0$$

$$\frac{V_{x1}}{R_3} = -V_{x2} \cdot sC$$

$$\bullet \frac{V_{x1}}{sR_3C} = V_0$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + I_4 = -V_{x1} sC - \frac{V_{x1}}{R_2} - \frac{V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_{x1} \left(sC + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_0 sC R_3 \left(sC + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_0 \left(s^2 C^2 R_3 + sC \frac{R_3}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$T(s) = \frac{V_0}{V_i} = \frac{-\frac{1}{R_1}}{s^2 C^2 R_3 + sC \frac{R_3}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$T(s) = \frac{-\frac{1}{C^2 R_3}}{s^2 + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}}$$

$$T(s) = -\frac{R_3}{R_1} \frac{\frac{1}{C^2 R_3^2}}{s^2 + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{CR_3}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{CR_2}$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3}$$

NOTA


$$\omega_0 = 1 \wedge Q = 3.$$

$$\begin{cases} 1 = \frac{1}{CR_3} & , C = \frac{1}{R_3} \\ 3 = \frac{R_2}{R_3} & 3R_3 = R_2 \end{cases} \quad , \boxed{R_3 = 100K} \Rightarrow \boxed{C = 10\mu F}$$


$$\boxed{R_2 = 300K\Omega}$$

$$Q = \frac{1}{2\cos\psi} \Rightarrow \psi = 80,4^\circ$$

FILTRO PASABAJOS

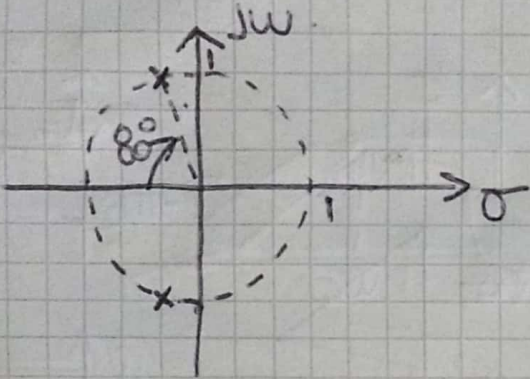

$$|T(0)| = 20dB = 10 = \frac{R_3}{R_1} \Rightarrow R_1 = \frac{100K}{10}$$

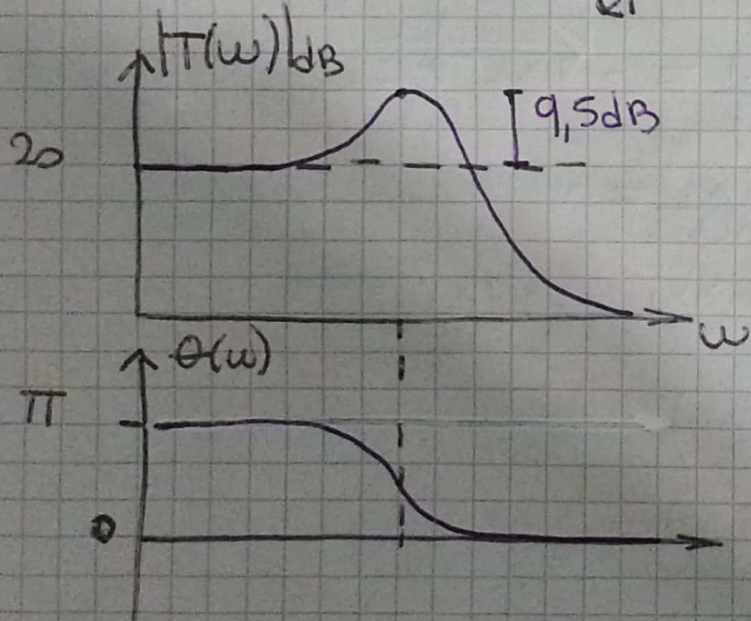

$$\boxed{R_1 = 10K}$$

$$\omega_c = \omega_0 = \frac{1}{CR_3} \Rightarrow \omega = \frac{s}{\frac{1}{CR_3}} \quad , \quad s = \omega \frac{1}{CR_3}$$

$$T(s) = \frac{-\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{1}{C^2 R_3^2}}{\left(s \frac{1}{CR_3}\right)^2 + s \frac{1}{CR_3} \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}}$$

$$T(s) = \frac{-\frac{R_3}{R_1}}{s^2 + s \frac{1}{R_2} + 1}$$

$$\Omega_2 = R_3$$

$$T(s) = \frac{-\frac{R_3}{R_3}}{\frac{R_1}{R_3}} = \frac{1}{s^2 + s \frac{\frac{1}{R_2}}{\frac{R_3}{R_3}} + 1}$$

$$T(s) = -\frac{1}{R_1'} \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{R_2'} + 1}$$

$$R_1' = \frac{R_1}{R_3}$$

$$R_4' = \frac{R_4}{R_3}$$

$$R_2' = \frac{R_2}{R_3}$$

$$ZC'' =$$

$$\frac{1}{s \frac{1}{R_3} C}$$

$$\frac{1}{s \frac{1}{R_3}} \frac{1}{R_3}$$

$$R_3' = 1$$

$$C'' = 1$$

$$R_1' = 0,1 \quad C'' = 1$$

$$R_2' = 3 \quad R_4' = 0,1$$

$$R_3' = 1$$

$$S_C^{w_0} = \frac{C_0}{w_0(s)} \left. \frac{\partial w_0}{\partial C} \right|_{C=C_0}$$

$$= \frac{C_0}{w_0(s)} \left. \frac{\partial \frac{1}{s R_3}}{\partial C} \right|_{C=C_0} = \frac{C_0}{w_0(s)} - \frac{1}{C_0^2 R_3}$$

$$S_C^{w_0} = -\frac{1}{\frac{1}{C_0 R_3} \cdot C_0 R_3}$$

$$S_C^{w_0} = -1$$

$$S_{R3}^Q = \frac{R_{30}}{Q(R_{30})} \quad \left. \frac{\partial Q}{\partial R_3} \right|_{R_3=R_{30}}$$

$$S_{R3}^Q = \frac{R_{30}}{Q(R_{30})} \cdot \left. \frac{-R_2}{R_3^2} \right|_{R_3=R_{30}} = \frac{R_{30}}{\frac{R_2}{R_{30}}} \cdot \frac{-R_2}{R_{30}^2}$$


$$S_{R3}^Q = -1$$

$$S_{R2}^Q = \frac{R_{20}}{Q(R_{20})} \cdot \left. \frac{\partial Q}{\partial R_2} \right|_{R_2=R_{20}} = \frac{R_{20}}{Q(R_{20})} \cdot \frac{1}{R_3}$$

$$S_{R2}^Q = \frac{R_{20}}{\frac{R_{20}}{R_3}} \cdot \frac{1}{R_3}$$

$$S_{R2}^Q = 1$$

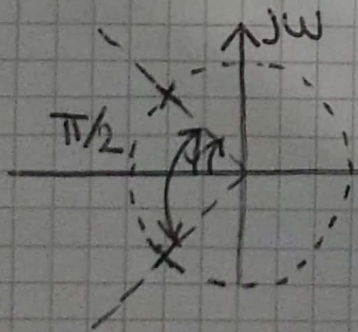PARA que se Butterworth de 2^{do} orden, los polos deben estar se $\frac{\pi}{n}$, donde $n=2 \Rightarrow \frac{\pi}{2}$.



$$\Rightarrow Q = \frac{1}{2 \cos \varphi} = \frac{1}{2 \cos(\frac{\pi}{4})}$$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

si mantenemos $\omega_0 = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ \wedge $Q = 1$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{R_2}{R_3}$$

$$\Rightarrow \alpha_{\text{MAX}} = -20 \log \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\alpha_{\text{MAX}} = 3 \text{ dB}$$

$$R_2 = \frac{R_3}{\sqrt{2}} = \frac{100 \text{ K}}{\sqrt{2}}$$

$$R_2 = 70 \text{ K}$$

PARA HAYER UN PASAPASADORS EL INMENRADOR DEBE QUEDAR multiplicado por s.

$$V_{X2} = -V_0$$

$$V_{X2} = T(s) \cdot V_i$$

$$V_{X1} = -sCR_3 V_{X2}$$

$$\frac{V_{X1}}{-sCR_3} = V_{X2} \Rightarrow \frac{-V_{X1}}{sCR_3} = T(s) V_i$$

$$\frac{+V_{X1}}{V_i} = T(s) sCR_3$$

$$\frac{V_{X1}}{V_i} = -\frac{R_3}{R_1} \frac{\frac{1}{C^2 R_3^2} sCR_3}{s^2 + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}}$$

$$\frac{V_{X1}}{V_i} = -\frac{1}{R_1 C} \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}}$$

$$T_2(s) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{\frac{s}{CR_2}}{s^2 + s \frac{1}{CR_2} + \frac{1}{C^2 R_3^2}}$$

$$|T(\omega_0)| = -\frac{R_2}{R_1} \frac{\frac{1}{CR_3} \frac{1}{CR_2}}{\frac{1}{CR_3} \frac{1}{CR_2}} = -\frac{R_2}{R_1} R_3 C$$

$$|T(\omega_0)| = -\frac{R_2}{R_1} R_3 C = 30$$

$$B = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$B = \sqrt{2}$$

