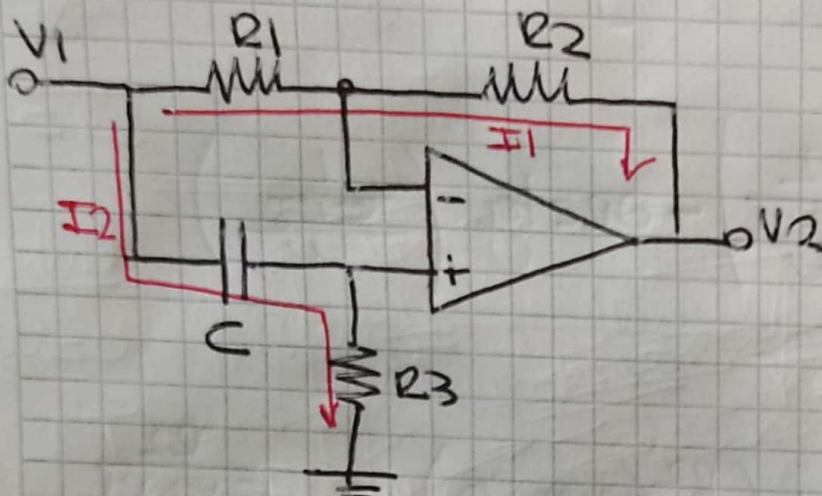


# Trabajo semanal 1

## Ejercicio 7 TP1



$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_{R3} - V_2}{R_2}, \quad V_{R3} = V_1 \frac{R_3}{R_3 + \frac{1}{sC}}$$


$$\frac{V_1}{R_1 + R_2} - \frac{V_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_1 R_3}{R_2} \frac{sC}{sCR_3 + 1} - \frac{V_2}{R_2} = V_1 \frac{sCR_3}{sCR_3 + 1}$$

$$V_1 \left( \frac{1}{R_1 + R_2} - \frac{R_3}{R_2} \frac{sC}{sCR_3 + 1} \right) = V_2 \left( \frac{1}{R_1 + R_2} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$V_1 \left( \frac{sCR_3 R_2 + R_2 - sCR_3 R_1 - sCR_3 R_2}{(R_1 + R_2) R_2 (sCR_3 + 1)} \right) = V_2 \frac{R_2 - R_1 - R_2}{(R_1 + R_2) R_2}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = + \frac{1}{R_1} \frac{sCR_3 R_1 - R_2}{sCR_3 + 1} = \frac{s - \frac{R_2}{CR_3 R_1}}{s + \frac{1}{CR_3}}$$
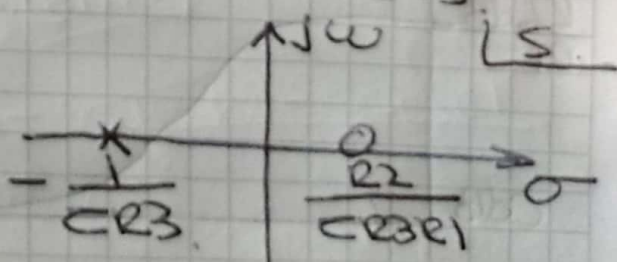
$$T(s) = \frac{s - \frac{R_2}{CR_3 R_1}}{s + \frac{1}{CR_3}}$$



$$T(j\omega) = \frac{j\omega - \frac{R_2}{CR_3 R_1}}{j\omega - \frac{1}{CR_3}}$$



Módulo

$$|T(\omega)| = \sqrt{\frac{\left(\frac{R_2}{C R_3 R_1}\right)^2 + \omega^2}{\left(\frac{1}{C R_3}\right)^2 + \omega^2}}$$

Fase

$$\theta(\omega) = \arctg\left(\frac{-\frac{R_2}{C R_3 R_1}}{\omega}\right) - \arctg\left(\frac{-\frac{1}{C R_3}}{\omega}\right)$$

Método gráfico



•  $\omega = 0$   $|T(0)| = \frac{\text{dist}\left(\frac{R_2}{C R_3 R_1}, 0\right)}{\text{dist}\left(\frac{1}{C R_3}, 0\right)} = \frac{\frac{R_2}{C R_3 R_1}}{\frac{1}{C R_3}}$

$$|T(0)| = \frac{R_2}{R_1}$$

•  $\omega \rightarrow +\infty$   $|T(\rightarrow +\infty)| = \frac{\text{dist}\left(\frac{R_2}{C R_3 R_1}, +\infty\right)}{\text{dist}\left(\frac{1}{C R_3}, +\infty\right)} = \frac{\rightarrow +\infty}{\rightarrow +\infty} = 1$

•  $\omega = 0$   $\theta(0) = \pi - 0 = \pi$

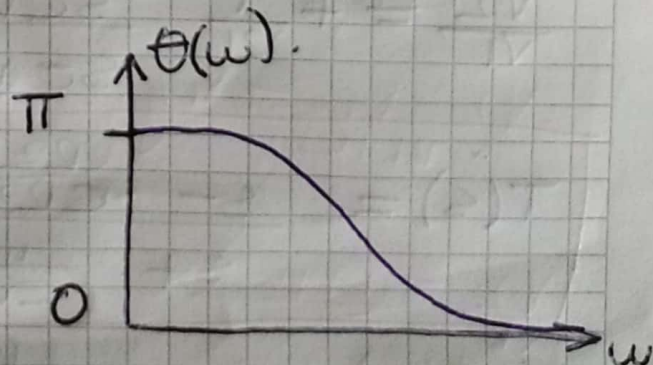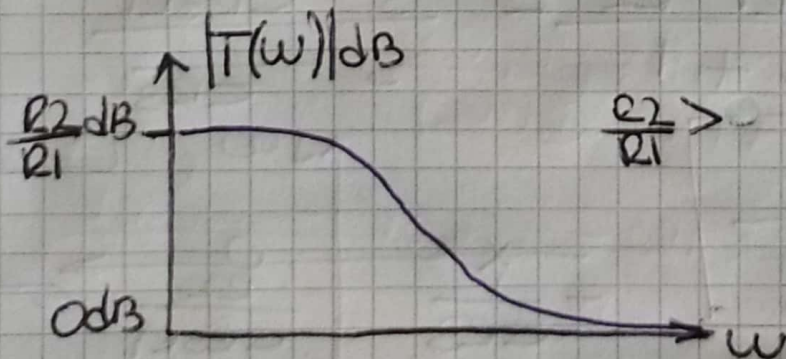•  $\omega \rightarrow +\infty$   $\theta(\rightarrow +\infty) = \pi/2 - \pi/2 = 0$





$$2 - \Omega\omega = \frac{1}{C R_3} \Rightarrow \$ = \frac{S}{\Omega\omega} = \frac{S}{1/C R_3}$$

$$S = \$ \frac{1}{C R_3}$$

$$T(\$) = \frac{\$ \frac{1}{C R_3} - \frac{R_2}{C R_3 R_1}}{\$ \frac{1}{C R_3} + \frac{1}{C R_3}}$$

$$T(\$) = \frac{\$ - \frac{R_2}{R_1}}{\$ + 1}$$

$$Z_2 = \frac{1}{S} + R_3 = \frac{1}{\frac{S}{C R_3}} + R_3 = \frac{1}{\$ \frac{1}{R_3 C}} + R_3$$

$$Z_2 = \frac{1}{\$ C} + R_3$$


$$Z_1 = R_1 + R_2, \quad \Omega_2 = R_1$$

$$\Rightarrow \beta_1 = 1 + \frac{R_2}{R_1} R_2'$$

$$\beta_1 = 1 + R_2'$$

$$\Rightarrow C' = \frac{1}{R_3}$$

$$R_2' = \frac{R_2}{R_1}$$

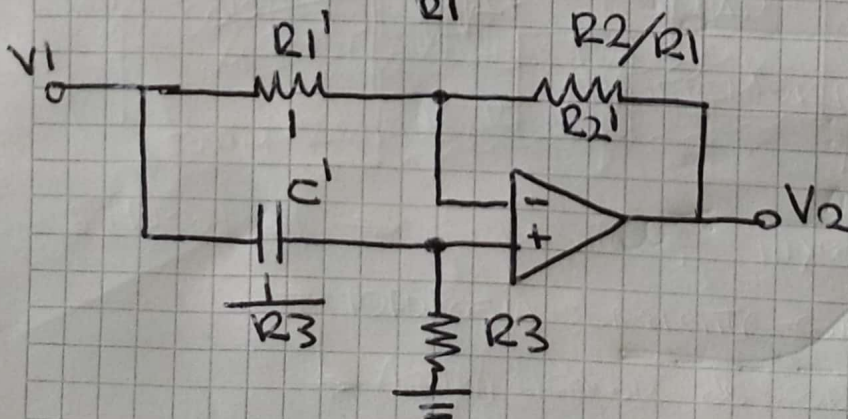

$$R_1' = 1$$

$$R_2' = \frac{R_2}{R_1}$$

$$C' = \frac{1}{R_3}$$

$$R_3' = R_3$$


NOTA



donde  $\begin{cases} C = \frac{C'}{\Omega R_2} \\ R_3 = R_3' \\ R_2 = R_2' \Omega R_2 \\ R_1 = R_1' \Omega R_2 \end{cases}, \Omega \omega = \frac{j}{CR_3}$   
 $\Omega R_2 = R_1$


$$\Rightarrow T(s) = \frac{s - R_2'}{s + 1}$$

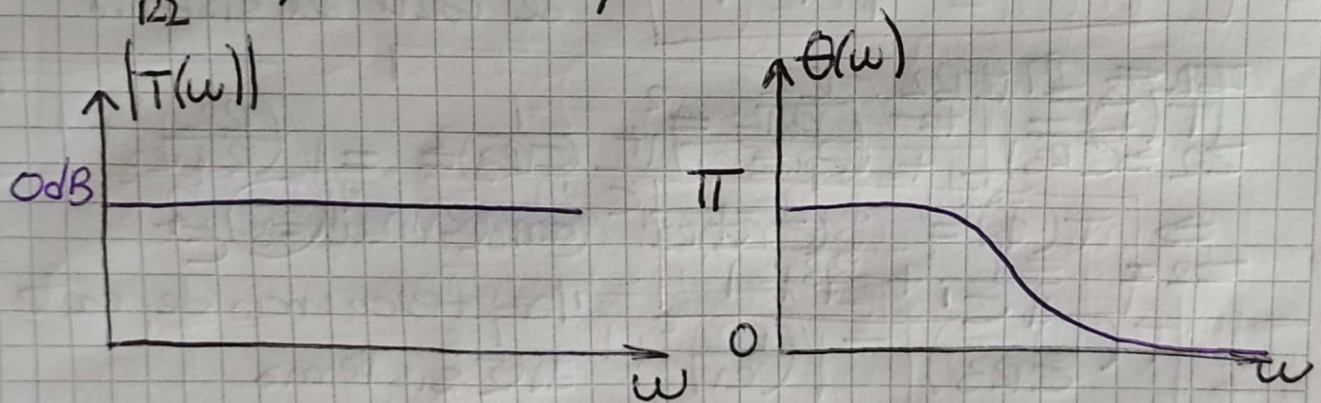PARA  $\frac{R_1}{R_2} = 1, R_3 = 1K, C = 1\mu F$




Utilidad

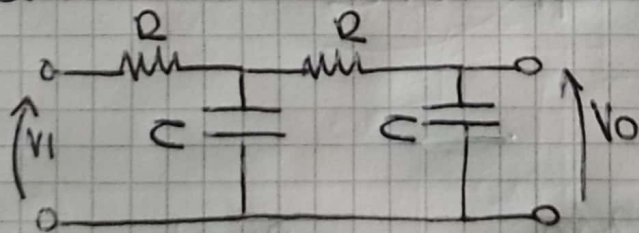sea el siguiente filtro PASA BAJOS DE segundo orden:



cuya eta. de fase es:

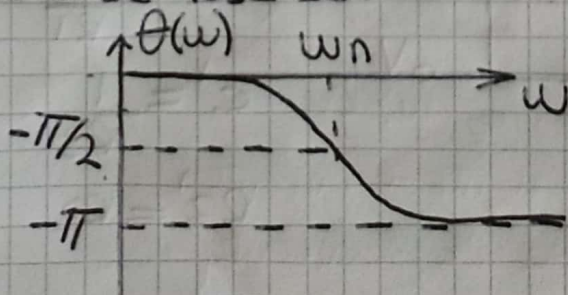


$$\frac{R_2}{R_1} = 1$$

HOJA N°

FECHA

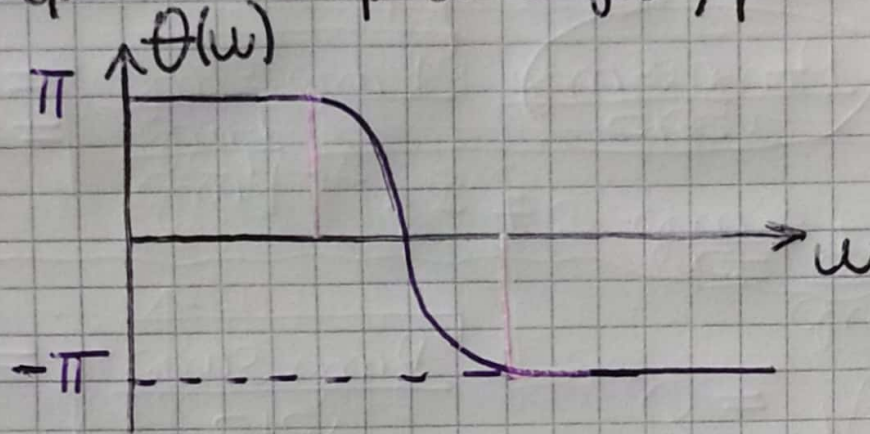- Si cascudamos el filtro pasa todo con el pasabajas, la magnitud del filtro resultante no se modifica con respecto al pasa bajos, pero la fase:



quiere decir que existe una frecuencia a la cual el filtro no tiene cambio de fase.

⇒ El filtro PASA TODOS ES UN **CORRECTOR DE FASE**